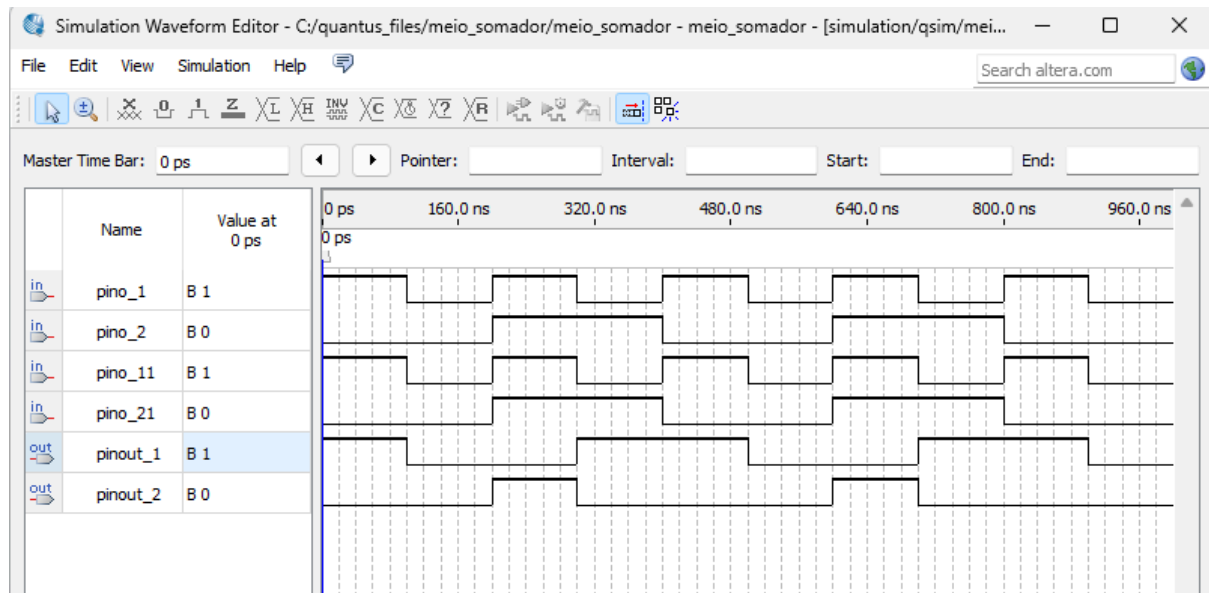


Relatório do meio somador:

Explicação da simulação:

o pino_1 e o pino_11 são mesmo pino de entrada juntamente do pino_2 e pino_21.



Quando nenhum pino está ligado, nem o pino_1(pino_1 = pino_11), nem o pino_2(pino_2 = pino_21), nenhum dos pinouts está ligado, caso só um esteja ligado a condição de aceitação será alcançada e o pinout_1 será ligado, e em último caso, se os dois pinos estiverem ligados a condição do and será alcançada e o pinout_2 será ligado.

Circuito feito:

